

Ještě jednou k tlumivce akumulačního měniče

Ing. Josef Jansa

Tento příspěvek se zabývá ověřením funkce akumulačního vze stupného měniče [1], možnostmi zlepšení jeho účinnosti a průběhy dějů v pracovní tlumivce obecně.

V PE 6/2004 bylo na s. 22 (viz [1]) popsáno velmi pěkné zapojení měniče 12/24 V s výkonem až 120 W. Jednoduchá konstrukce s použitím moderního IO MAX1771, který kromě výkonového tranzistoru obsahuje všechny potřebné řídící a regulační obvody, přímo vybízí k ověření, zda lze autorem deklarované vlastnosti dále zlepšit použitím tlumivky s jádrem KOOL Mu [2].

Ověření konstrukce

Předem je nutné podotknout, že byla se stavena jen jedna jediná, autorem [1] dodaná sada součástek. Nelze proto zcela vyloučit, že dále popsané zvláštní chování měniče bylo způsobeno možnými nestandardními vlastnostmi konkrétního integrovaného obvodu či spinacího tranzistoru.

Měnič po osazení pracoval na první pokus a potenciometrem P1 bylo možno velmi přesně nastavit požadované výstupní napětí 24 V. S ohledem na zmínku autora [1] o maximální pracovní frekvenci až 300 kHz pouze poněkud překvapivé působilo, že při chodu do velmi malé zátěže (např. telefonní žárovka) měnič slyšitelně pískal (vysvětlení viz dodatek).

Po připojení zátěže 5 Ω, tedy při pokusu odebírat z měniče výkon asi 115 W, ovšem měnič okamžitě „zkolaboval“ - začal se vůči zdroji napájecího napětí 12 V chovat jako téměř dokonalý zkrat. Toto podivné chování trvalo i při pokusu měniče s připojenou zátěží přímo zapnout. Ověření jeho vlastnosti při uváděním maximálním výkonu tak nebylo vůbec možné.

Bližší opatrné zkoumání ukázalo, že se podobně měnič chová nejenom se zatěžovacím rezistorem 5 Ω, ale i s rezistory s větším odporem - 7 Ω a 10 Ω, které byly k dispozici. Ty však bylo možné, byť většinou až na několikátý pokus, k již nastartovanému měniči alespoň připojit a změřit tak níže uvedenou účinnost. Nebylo však možné s nimi měnič zapnout - výsledkem takové snahy byl vždy uvedený kolaps. Teprve se zátěží 25 Ω měnič startoval a pracoval zcela bez problémů.

Protože šlo při této pokusech měnič evidentně „o život“ (bohužel se tak nakonec stejně stalo), nebyl režim kolapsu proměnován a přičína závady tedy nebyla stoprocent-

ně určena. Přesto se však uvedené podivné chování stalo impulsem k bližšímu zkoumání celého zapojení se snahou možnou příčinu alespoň vytípovat.

Studiem katalogového listu integrovaného obvodu MAX1771 tak bylo zjištěno, že autor [1] vypustil (nahradil zkratem) malý snímací odpor R_{SENSE} mezi vývodem IO 8 a zemí. Na tomto odporu vzniká ve fázi sepnutí tranzistoru a tedy „nabíjení“ tlumivky malý úbytek napětí, který vývod IO 8 zjevně monitoruje. Dosáhne-li proud tlumivkou maximální přípustnou hodnotu, danou velikostí R_{SENSE} , IO spinací tranzistor rozepne. Tím je zajistěno, že se za žádných okolností nemůže přesýt tlumivka nebo proudově přetížit tranzistor.

Nahrazení odporu R_{SENSE} zkratem vede k tomu, že IO uvedenou informaci o proudu nedostává. Doba sepnutí tranzistoru je tak bez ohledu na tlumivku a tedy i tranzistorem protékající proud konstantní, a to maximálně možná, daná výhradně parametry IO - v konkrétním případě bylo naměřeno asi 16 μs, což velmi dobře koresponduje s údajem výrobce. Lze si jistě snadno představit, že za této okolnosti se může při velkém zatížení měniče přesýtit tlumivka.

Ačkoliv tedy vypuštění odporu R_{SENSE} zřejmě není dobré řešení (omluvou je neusporejší skutečnost, že se požadovaná hodnota mΩ velmi obtížně realizuje), nelze, jak výše uvedeno, vyloučit i ojedinělou závadu IO či spinacího tranzistoru a tudíž možnost, že řada dalších realizovaných měničů bude pracovat bez zmíněných problémů. Ponechme tedy „kolapsové“ chování měniče stranou a věnujme se zajímavějšímu tématu, jímž je jeho účinnost.

Měření účinnosti

Účinnost měniče byla zkoumána v osvědčeném „jednovoltmetrovém“ zapojení podle obr. 2 ve [3]. Nejdříve byl měnič osazen originální, v sadě součástek dodanou dvojicí tlumivek SFT1240. Měřením byla zjištěna indukčnost tlumivek 72 μH a stejnosměrný odpor 26 mΩ, paralelně tedy $L = 36 \mu\text{H}$ a $R_{DC} = 13 \text{ m}\Omega$. Tlumivky byly navinuty na jádře průměru asi 20 mm.

Pozn.: Protože ne zcela běžné zapouzdření jader této tlumivek do plastových krytek

i zmínka o „advanced amorphous metal alloy core“ v katalogovém listu jejich výrobce, firmy TDK, naznačovaly „něco lepšího“, byly tlumivky ještě před vlastním měřením účinnosti proměřeny na pracovišti popsaném ve [2]. Zjištěné wattové ztráty však velmi přesně korespondovaly s běžným žlutobílým železopracovým materiélem typu -26 a rozhodně neodpovídaly amorfní slitině. Protože však i indukčnost a stejnosměrný odpor měly být podle katalogového listu mírně odlišné, je otázka, zda se opravdu jednalo o zmíněné tlumivky TDK.

Výsledky měření v režimu 12/24 V s různými zatěžovacími rezistory (postupně 56, 25, 19, 10 a 7 Ω) jsou zachyceny na obr. 1. Účinnost měniče byla velmi dobrá - pohybovala se od 80 do 91 %, což svědčí o správném výběru zejména spinacího tranzistoru a Schottkyho diody.



Poté byl měnič osazen pouze jedinou železopracovou tlumivkou (běžně žlutobílé jádro průměru 25 mm) s $L = 34 \mu\text{H}$ a $R_{DC} = 9 \text{ m}\Omega$. Účinnost byla prakticky zcela shodná jako v předchozím případě a potvrdilo se tedy, že dodané tlumivky mají nejspíš opravdu běžné železopracové jádro. Zároveň toto srovnání ukázalo, že zmenšení R_{DC} nepřineslo žádnou viditelnou výhodu a že je tudíž účinnost měniče ovlivněna spíše wattovými ztrátami ve feromagnetickém jádře tlumivky než odporem jejího vinutí.


Uvedené zjištění bylo příslibem možného úspěchu při záměně dodaných tlumivek za typ s jádrem KOOL Mu. Proto byly realizovány celkem tři varianty tlumivek s těmito jádry, a sice velikosti 20 mm ($L = 24 \mu\text{H}$, $R_{DC} = 5,6 \text{ m}\Omega$), 25 mm ($L = 33 \mu\text{H}$, $R_{DC} = 7 \text{ m}\Omega$) a paralelní kombinace dvou tlumivek na jádře velikosti 25 mm (výsledné parametry $L = 35 \mu\text{H}$, $R_{DC} = 9 \text{ m}\Omega$).

Výsledky měření účinnosti měniče (obr. 1) ukázaly, že jsou rozdíly mezi různými variantami tlumivek s jádrem KOOL Mu velmi malé - účinnost se pohybovala mezi 92 až 94 %, a to bez ohledu na odebíraný proud. Z toho lze učinit závěr, že ztráty v tlumivkách byly natolik malé, že je zastínily další ztráty měniče. Účinnost kolem 93 % lze proto považovat za prakticky nejvyšší, jakou je možno na měniče „výzdímat“.

Protože se graf účinnosti měniče s železopracovými tlumivkami a KOOL Mu tlumivkami liší zejména v oblasti malých výkonů až překvapivě (obr. 1), byla měření pro jistotu zopakována - s týmž výsledkem.

Ve snaze osvětlit rozdíl mezi oběma skupinami tlumivek ještě z jiného úhlu byly z naměřených dat stanoveny rovněž celkové ztráty měniče. Naměřené výsledky (obr. 2) ukazují, že tlumivky se železopracovým jádrem mají v celém měřeném rozsahu výkonů přibližně o 2 W větší ztráty než tlumivky s jádrem KOOL Mu. Toto zpracování výsledků měření rovněž lépe odhalilo drobné rozdíly mezi samotnými tlumivkami KOOL Mu

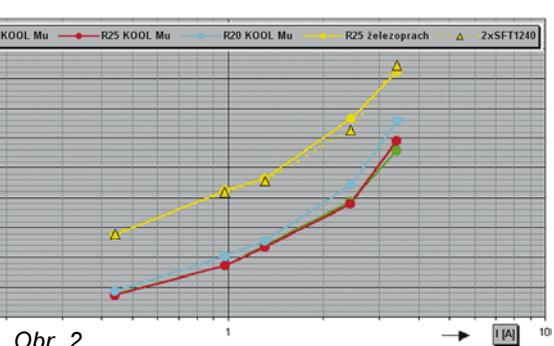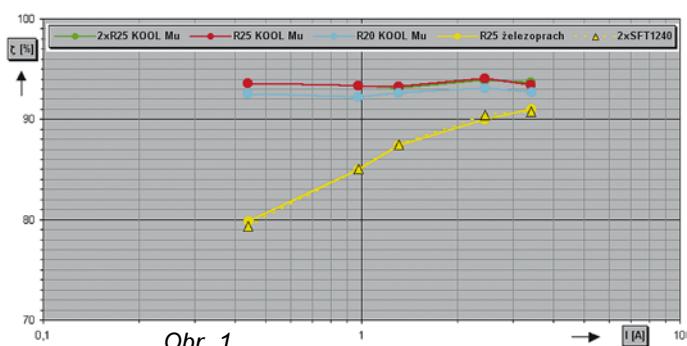

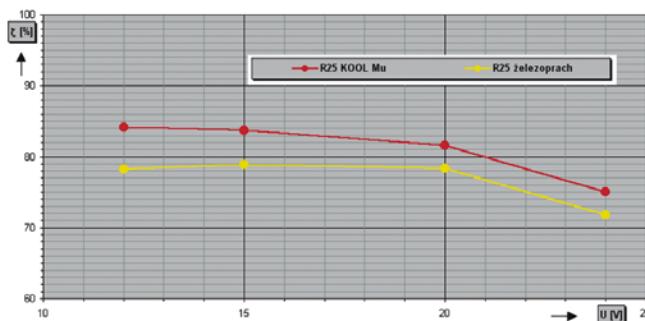

Obr. 3.

- v oblasti velkých výkonů, tj. i nezanedbatelných indukcí v jádře, se naměřené hodnoty vzorně „seřadily“ podle velikosti jádra a tedy podle indukce v něm.

Pro zajímavost byl měnič ještě proměněn při napájení z 5 V a zatížení odporem 25 Ω - výsledky srovnání jsou na obr. 3. Účinnost měniče je nyní podstatně menší, neboť se vlivem nízkého napájecího napětí podstatně více projeví ztráty ostatních obvodových prvků, zejména tranzistoru.

Závěr

Z provedených měření vyplývá, že původně použitou dvojici tlumivek SFT1240 lze při zachování téže účinnosti nahradit jedinou železopřachovou tlumivkou, navinutou po jistotu na o stupeň větším jádru R25. Vzhledem k poměrně vysoké ceně jedné tlumivky SFT1240 (v katalogu GM electronic 2004 za 56,50 Kč) se to nepochyběně vyplatí.

Pokud má měnič pracovat s lepší účinností, je vhodné zvážit použití tlumivky s kvalitnějším jádrem KOOL M μ , zvláště je-li i při odběru malých množství cena tohoto jádra (firma PMEC Šumperk) podstatně nižší než cena dvou hotových tlumivek SFT1240. Odmenou za trochu práce s navijením bude trvalá úspora asi 2 W, o něž bude měnič méně hřát.

Pro vizuální porovnání všech použitych tlumivek je připojen obr. 4.

Dodatek

Při zkoumání činnosti měniče byla porována celá řada oscilogramů, dokumentujících a osvětlujících některé ne zcela běžně známé aspekty funkce jeho tlumivky. Tyto oscilogramy byly získány v zapojení podle obr. 5, kdy kanál 1 digitálního osciloskopu snímal napětí na kolektoru spínacího tranzistoru a kanál 2 prostřednictvím proudové sondy s převodem 100 mV/1 A zobrazoval proud protékající tlumivkou. Protože jde


o měření nepochyběně zajímavá a ne každý má možnost je uskutečnit, zde alespoň některá z nich:

Obr. 6 ukazuje měnič 10/24 V s tlumivkou KOOL M μ 33,5 μ H do zátěže 25 Ω. Naměřený rozkmit proudu tlumivky 4,96 A při opakovací frekvenci 36,5 kHz velmi dobře koresponduje s teoretickou hodnotou 4,74 A, získanou simulací programem Tlumivka [4], a hodnotou 4,84 A, získanou ze vztahu $\Delta I = U_1/(L \cdot t_{on})$. Napětí na tranzistoru se cyklicky mění mezi nulou (tranzistor sepnut, tlumivka se „nabije“) a výstupním napětím 24 V (tranzistor rozepnut, tlumivka se „vybijí“ do výstupních kondenzátorů). Jedná se o učebnicový příklad správné funkce měniče.

Pozn.: Výpočty velmi dobře souhlasí s naměřenou skutečností zejména u tlumivek s jádry KOOL M μ , která se vyznačují nezávislostí permeability na střídavé magnetické indukci. V případě tlumivek se železopřachovými jádry je třeba počítat s tím, že skutečná (efektivní) indukčnost může být násobkem indukčnosti naprázdno (blíže viz [2]).

Obr. 7 ukazuje tentýž měnič, avšak při vstupním napětí 12 V. Díky většímu napájecímu napětí je i strmější nárůst proudu tlumivkou. Vzledem ke konstantnímu „nabíjecímu“ času tlumivky $t_{on} = 16,2 \mu$ s tak rozkmit tohoto proudu dosáhne 5,84 A. Vzhledem k větší energii, kterou nyní tlumivka v každém cyklu „přelévá“ do zátěže, prodlužuje měnič dobu rozepnutí spínacího tranzistoru a opakovací frekvence tak klesá. Doba rozepnutí je nyní blízko stavu, v němž se úplně „vybijí“ magnetické pole tlumivky a zánikne její proud - viz naznačené zákmity na obou průbězích. Měnič pracuje na hraně tzv. přerušovaného režimu.

Tento režim je výraznější při dalším zmenšení zátěže - na obr. 8 jsou průběhy měniče 12/24 V se železopřachovou tlumivkou 34,5 μ H a zátěží 56 Ω. Nyní je občasné přerušení proudu tlumivkou zcela zřejmé.

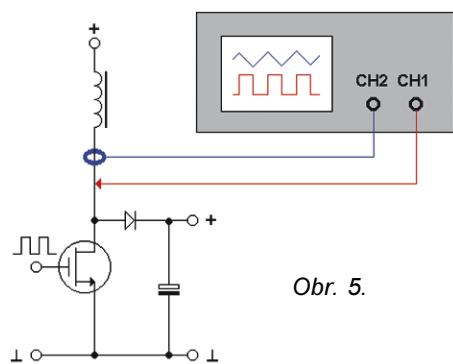

Obr. 5.

Nelze hovořit o konstantním opakovacím kmitočtu a rovněž až dosud relativně jednoduché výpočty ztrácejí vesměs svoji platnost.

Na obr. 9 je zachycen týž měnič pracující do telefonní žárovky, tedy s velmi malým výkonem. Jde o typický přerušovaný režim, v němž proud tlumivkou v každém cyklu na dlouhou dobu úplně zaniká. Opakovací frekvence proto klesá až na 2,3 kHz, což je též vysvětlením v úvodu zmíněného „písání“ měniče. Rozkmit proudu tekoucího tlumivkou je v obou případech (obr. 8 a obr. 9) jen asi poloviční oproti výpočtem a odpovídá přibližně dvojnásobné hodnotě efektivní permeability železopřachového jádra oproti permeabilitě počáteční.

Nulový proud tlumivkou znamená též nulové napětí na ní - proto v okamžiku zániku proudu tlumivkou klesne napětí na tranzistoru a z hodnoty výstupního napětí na hodnotu napětí napájecího. Tento jev je provázen zákmity, jejichž velikost je ovlivněna ztrátami v tlumivce - čím kvalitnější tlumivka, tím větší zákmity.







Vliv kvality tlumivky na zákmity v přerušovaném režimu ukazují další dva obrázky. Pro snazší srovnání obou oscilogramů byl tentokrát použit měnič s konstantním kmitočtem a proměnnou střídou, popsaný ve [3], zatížený v režimu 10/24 V do telefonní žárovky. Je zřejmé, že měnič osazený tlumivkou se železopřachovým jádrem (obr. 10) zakmitává v přerušovaném režimu citelně méně než měnič s kvalitnější tlumivkou s jádem KOOL M μ (obr. 11), neboť jeho zákmity jsou silně tlumeny podstatně většími wattovými ztrátami v jádře.

Poslední oscilogram (obr. 12) dokumentuje chování tlumivky při průtoku značně větším proudem, než na jaké je navržena. V tomto experimentu byl opět použit měnič podle [3], osazený tlumivkou 24 μ H s relativně malým jádrem KOOL M μ průměru 12 mm a zatížený v režimu 12/24 V odporem 5 Ω. Obrázek prozrazuje, že proud tlumivkou dosahuje špičkové hodnoty až 19 A, což je vzhledem k výstupnímu proudu 4,8 A a napájecímu proudu asi 10 A jistě pozoruhodná velikost. Proud tlumivkou přitom neklesá pod 5,6 A a indukce v jádře se tak pohybuje mezi 0,75 T a 1 T. To jsou hodnoty velmi vysoké, zasahující hluboko do oblasti nasycení použitého feromagnetika. Důsledkem je změna tvaru proudu tlumivkou (srovnajme s obr. 6) - objevuje se výrazná a nebezpečná špička. Ztráty v tlumivce prudce narůstají, tlumivka se silně ohřívá a účinnost měniče se zmenšuje.

Jaké závěry je možné učinit z těchto měření? Určitě je vhodné měnič navrhnut tak, aby se pokud možno nedostával do přerušo-



Obr. 4.

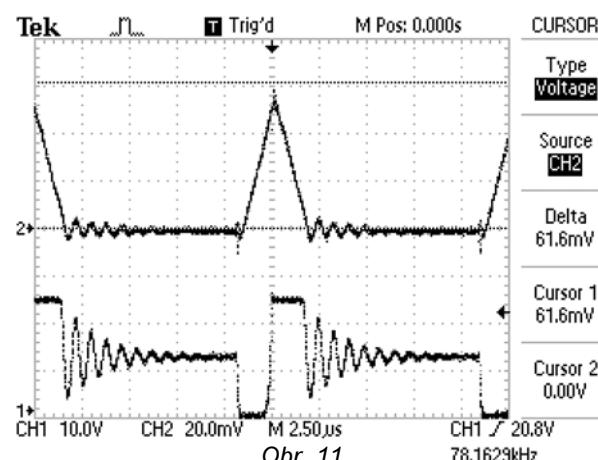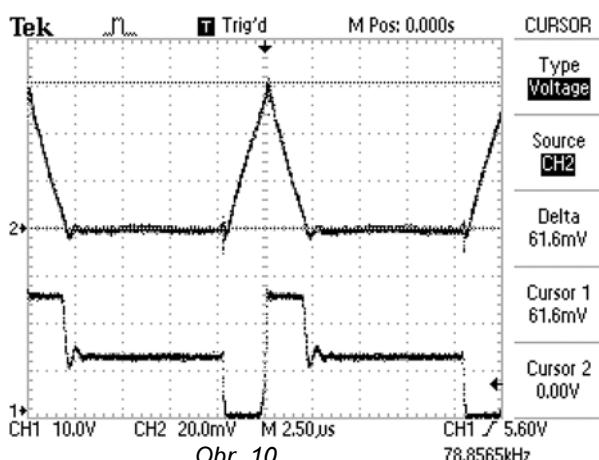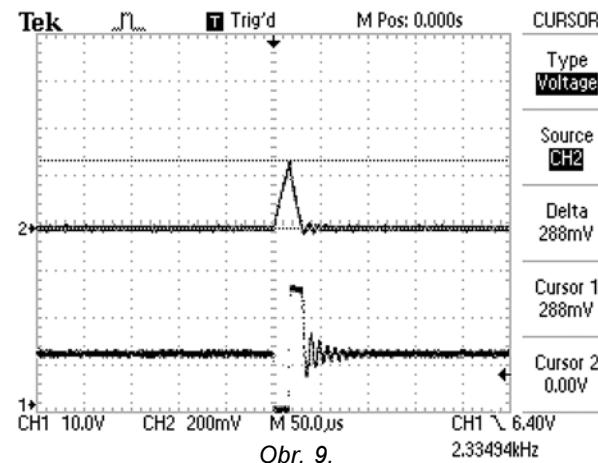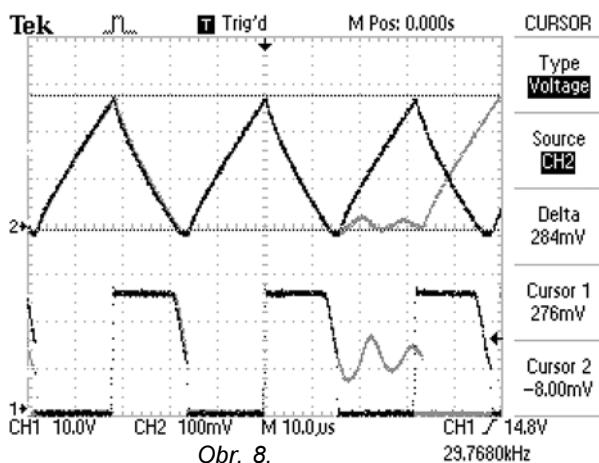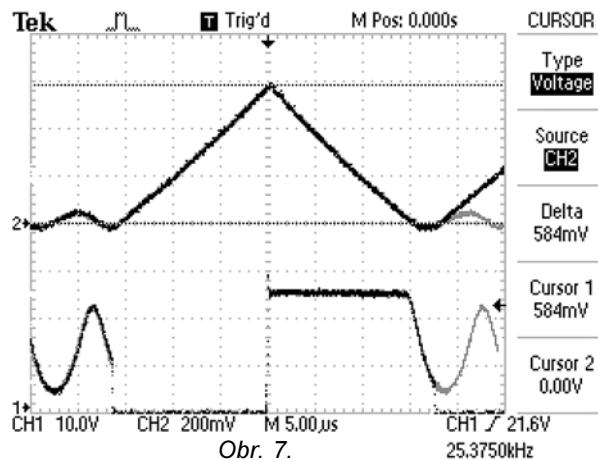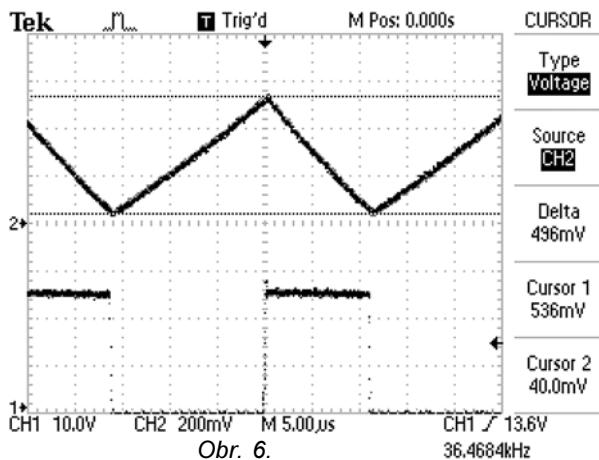

vaného režimu. Toho lze snadno dosáhnout, pokud měnič pracuje za konstatních podmínek do málo proměnné zátěže, jsou-li ovšem zátěž a/nebo vstupní napětí proměnné ve velkém rozmezí, přerušovanému režimu se vyhnout nelze. V takovém případě je asi výhodnější zvolit zapojení s konstantním spínacím kmitočtem než zapojení s konstantní dobou sepnutí tranzistoru, neboť se tak vyhneme možnému poklesu kmitočtu měniče až do akustické oblasti. Je rovněž vhodné alespoň početně stanovit proud tlumivkou a ujistit se, že ani při kritické kombinaci minimálního vstupního napětí a maximálního výstupního výkonu nepřekročí indukce v jejím jádře bezpečnou mez.

Literatura

- [1] Budínský, Z.: Měnič napětí s regulací od 12 do 24 V/120 W. PE 6/2004.
- [2] Jansa, J., Jansa, J. jun.: Tlumivky s práškovými jádry pro spínané zdroje. PE 1/2004.
- [3] Jansa, J.: Návrh tlumivky akumulačního vzestupného měniče. PE 6/2004.
- [4] Program Tlumivka na www.pmec.cz

